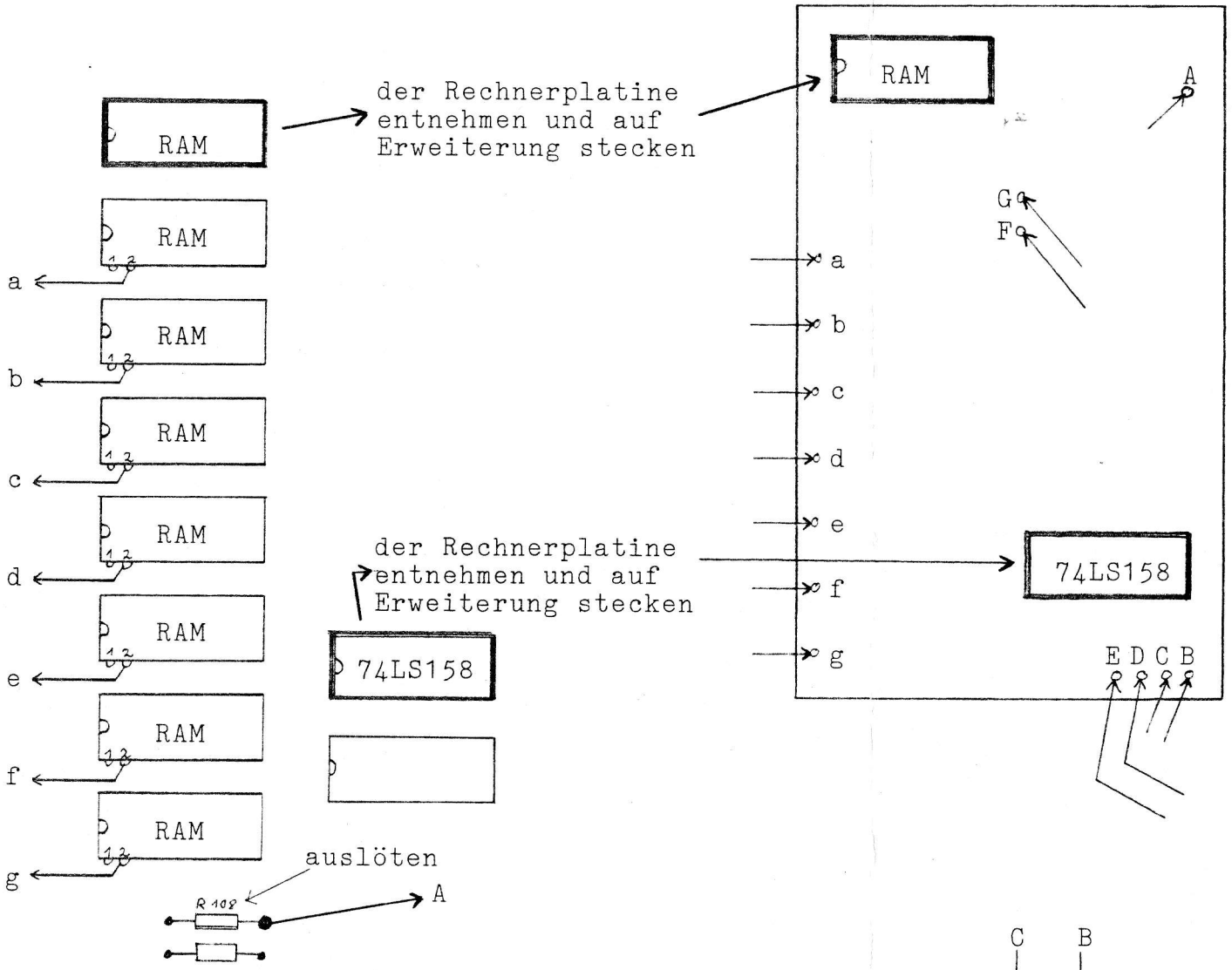

Die Leitungen B,C,D,E,F,G müssen auf der Unterseite der Erweiterungsplatine angelötet werden

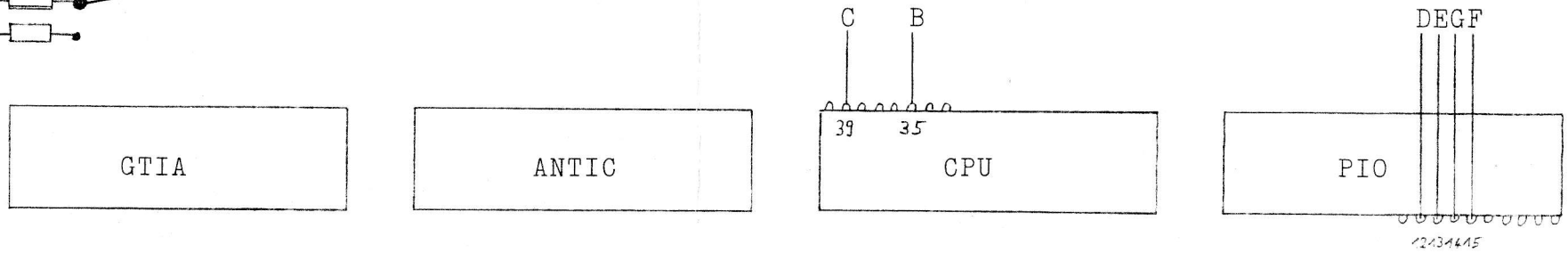

Tips zum Einbau der 128K Erweiterungsplatine in den 800XL

Nach dem Öffnen des Rechners zuerst die kurzen (ca. 4 cm) Drähte a-g an die RAM-Bausteine (Pin 2) auf der Rechnerplatine anlöten.

Danach die Verbindungen B,C,D,E,F und G herstellen.

Jetzt den oberen RAM-Chip und den im Plan eingezeichneten 74LS158 dem Rechner entnehmen und auf die Erweiterung stecken.

Widerstand R108 entfernen und an der rechten Durchkontaktierung von R108 den Draht A anlöten.

Nun die Erweiterung in die frei gewordenen Sockel einstecken.

Jetzt die Leitungen A und a-g mit der Erweiterung verbinden.

Tastatur wieder anschließen und Rechner mit DOS 2.5 durchprüfen.

Das obere Abschirmblech des Rechners paßt nun nicht mehr. Entweder Sie schneiden es aus oder lassen es ganz fehlen.

Bitte lassen Sie während der Lötarbeiten keine Lötkügelchen oder andere Metallteile in den Rechner fallen, da dieses ev. zum Absterben des geliebten Elektronenhirns führen könnte.

Viel Spaß nun beim Arbeiten mit dem ATARI 800XE.